

- **12/12/05.** Progettare una rete sequenziale R con una linea di ingresso X e una linea di uscita Z . Ad ogni colpo di clock t , R riceve un bit sulla linea x . La rete deve contare il numero di bit 1 ricevuti in ingresso. La rete inizia il conteggio nel momento in cui riceve in ingresso il primo bit **1** (da non includere nel conteggio) e lo termina nel momento in cui riceve la sequenza **100** (anche questa da non considerare nel conteggio). La rete deve restituire 1, se il conteggio corrisponde a un multiplo di 3 che non sia anche multiplo di 6. Dopo aver terminato il conteggio, la rete dimentica gli ingressi passati e ricomincia il suo funzionamento da principio.

$t:$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
$X(t):$	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
$Z(t):$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

